




Aluna: Mariana Soares Oliveira
Matrícula: 231013663
Turma 01
20/10/2024

Experimento 1



Questão 1:

a)

Circuito e Tabela:

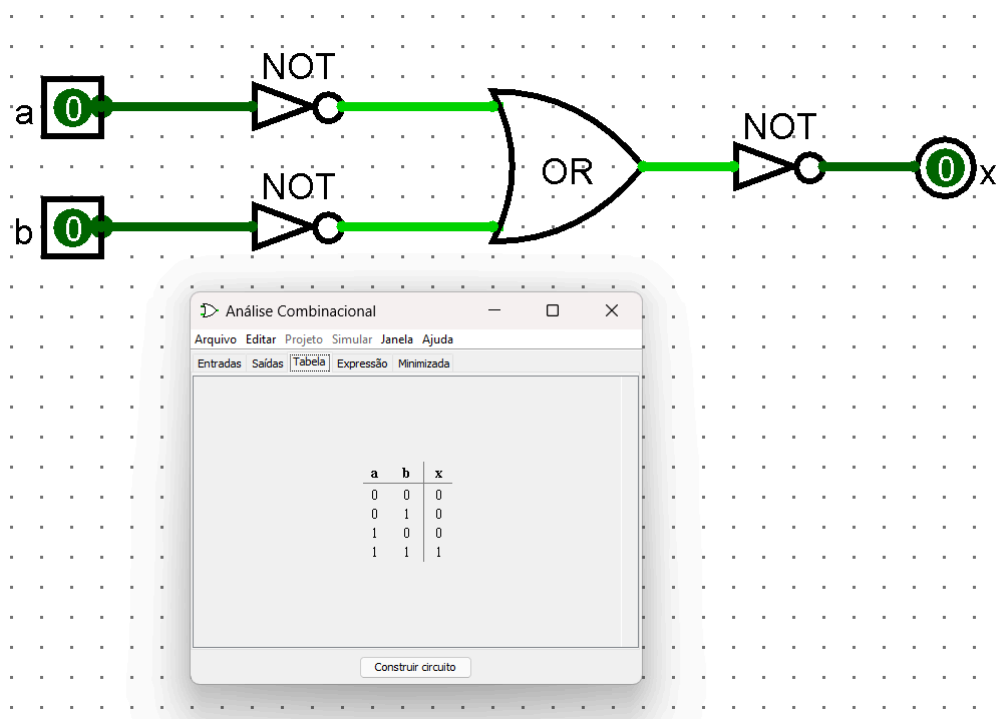


Circuito e Expressão:

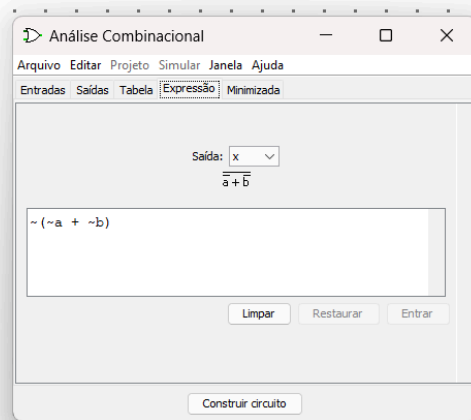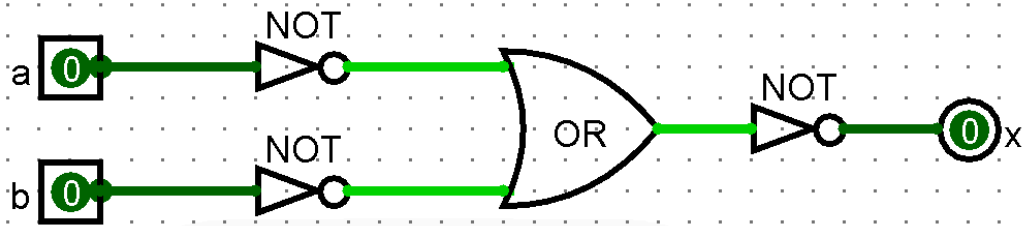

b)

Circuito e Tabela:

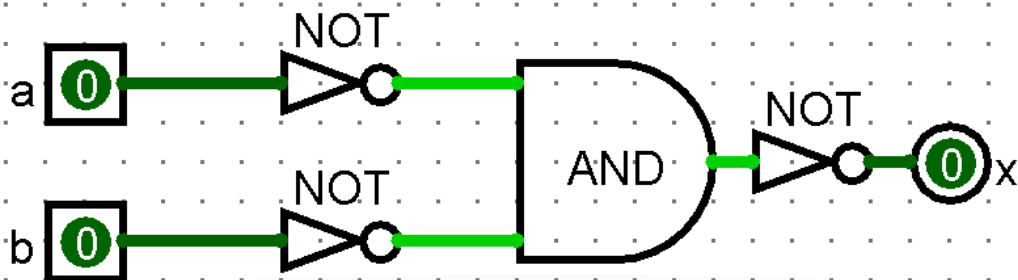



Screenshot of the 'Análise Combinacional' software window. The 'Tabela' tab is selected, displaying the following truth table:

| a | b | x |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Buttons for 'Construir circuito' and 'Entrar' are visible.




Circuito e Expressão:

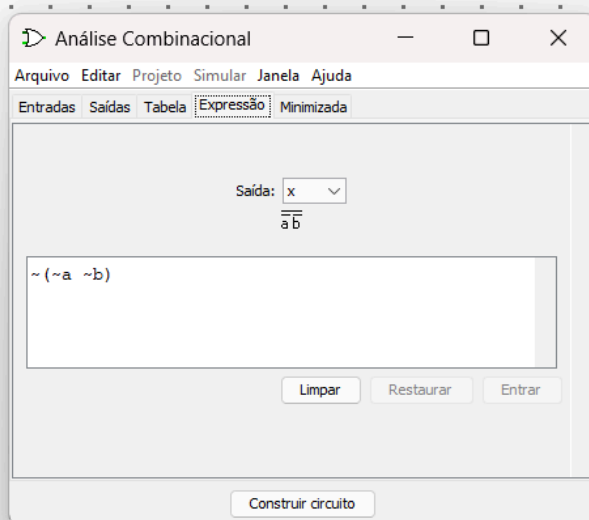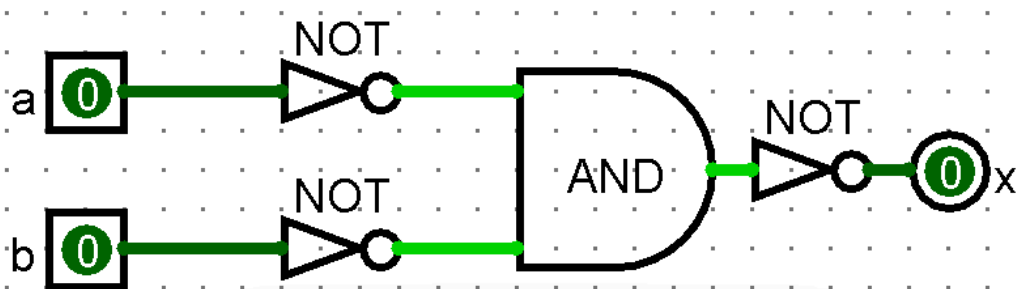


Questão 2:

a)

Circuito e Tabela:

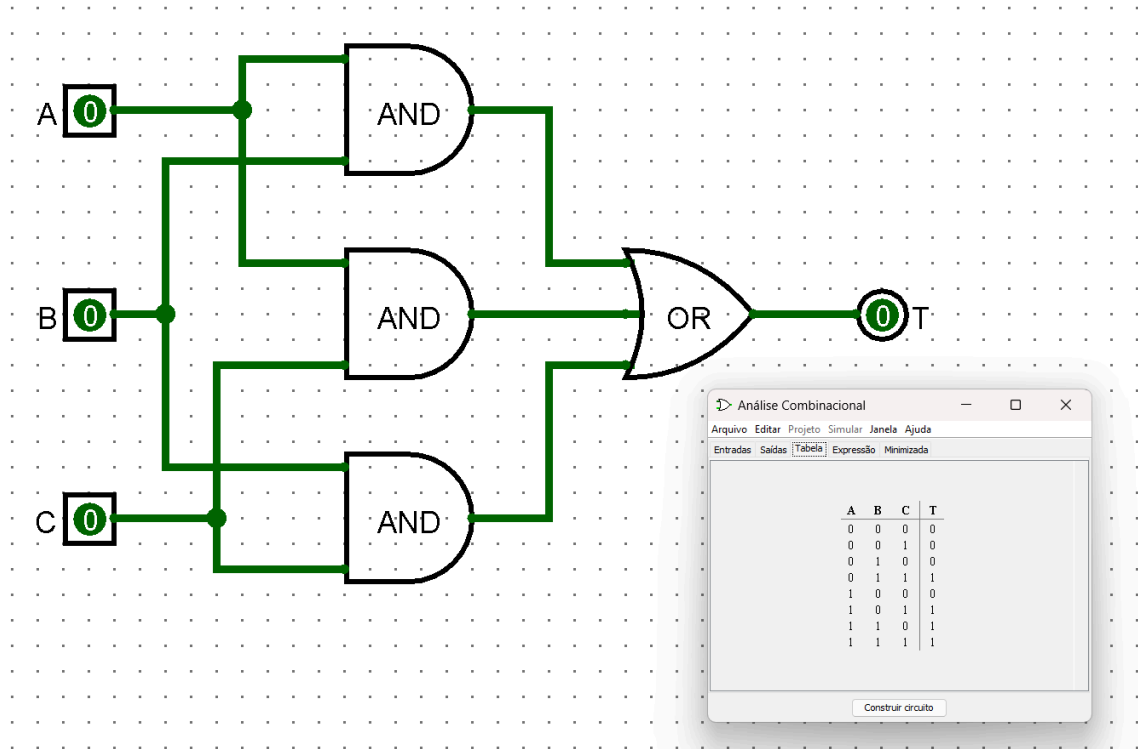


Circuito e Expressão:

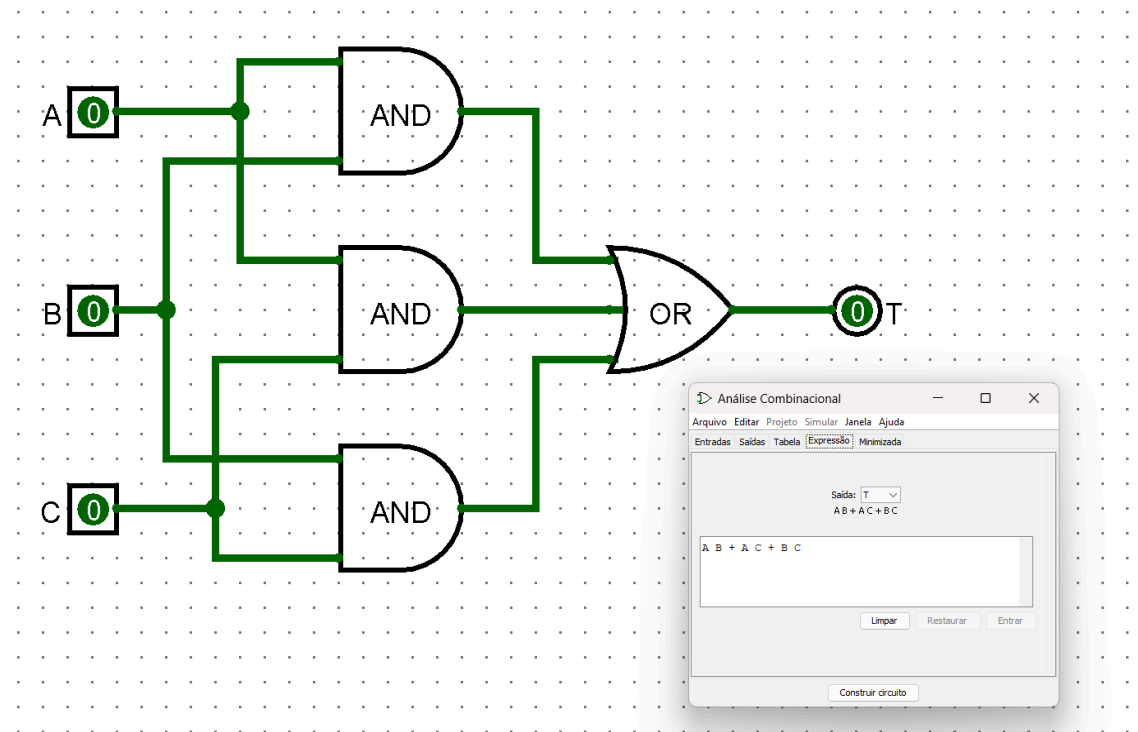


b)

Circuito e Tabela:

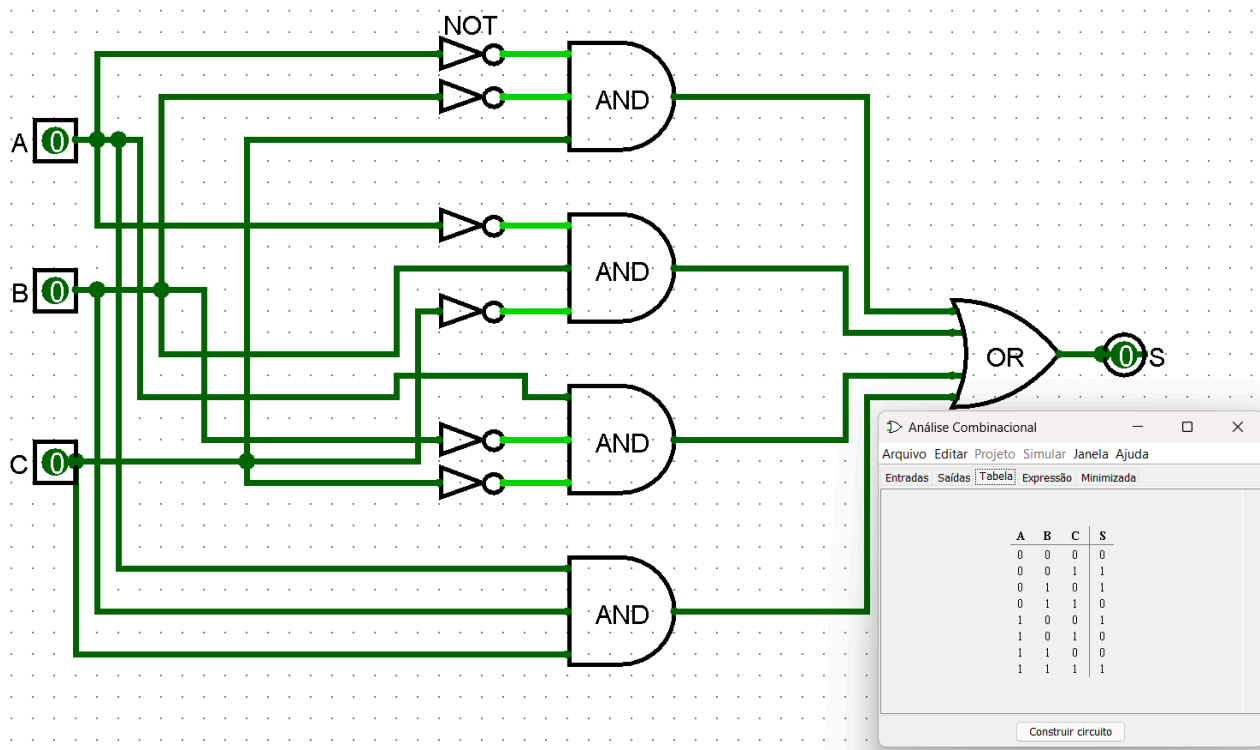

Circuito e Expressão:

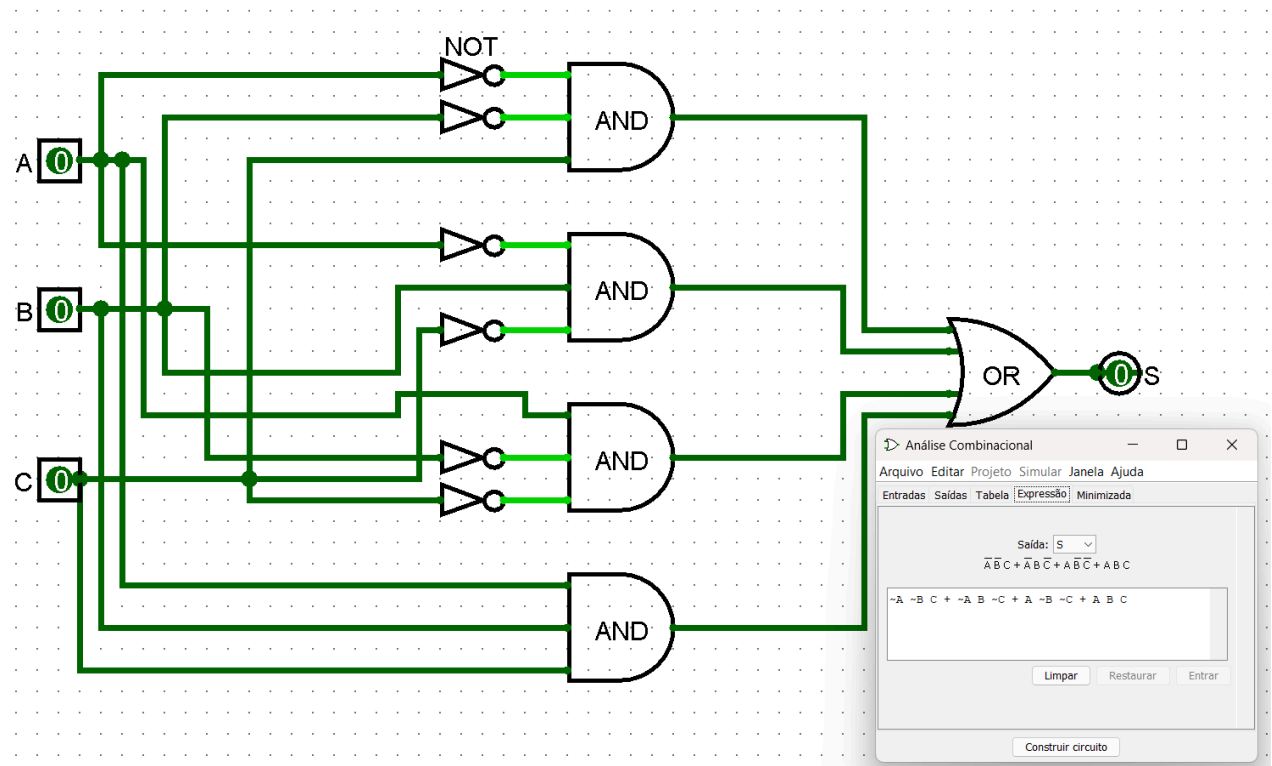


Questão 3:




a)


Circuito e Tabela:

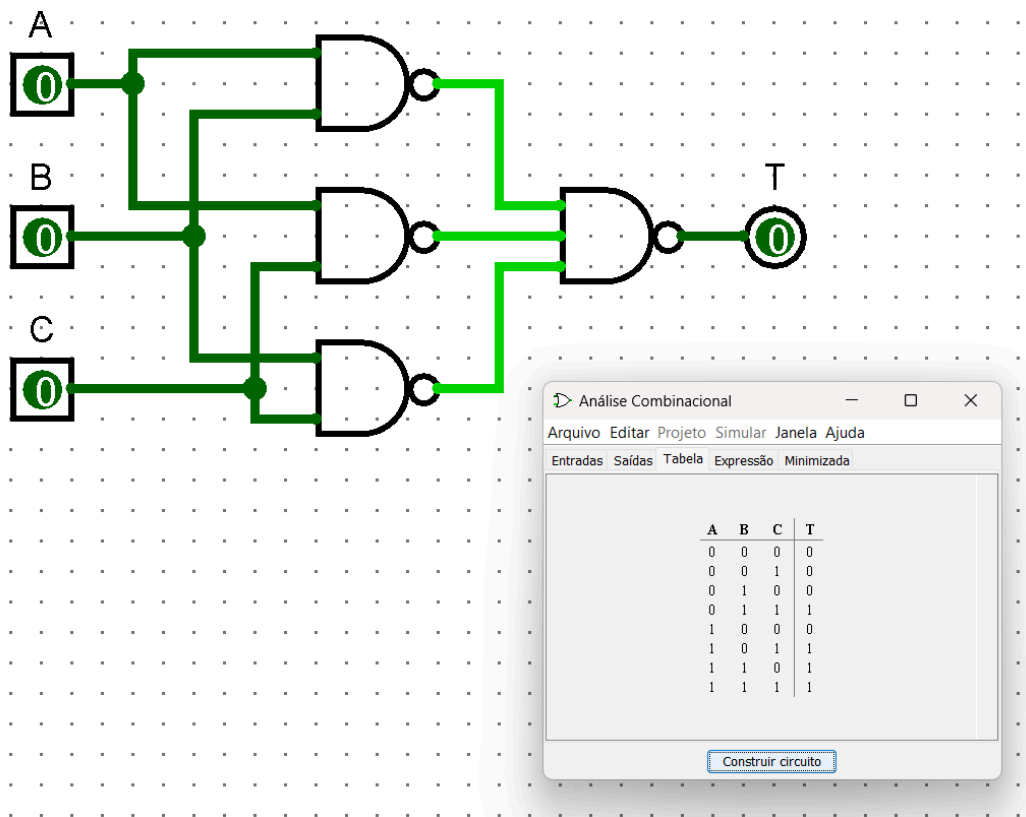

Circuito e Expressão:

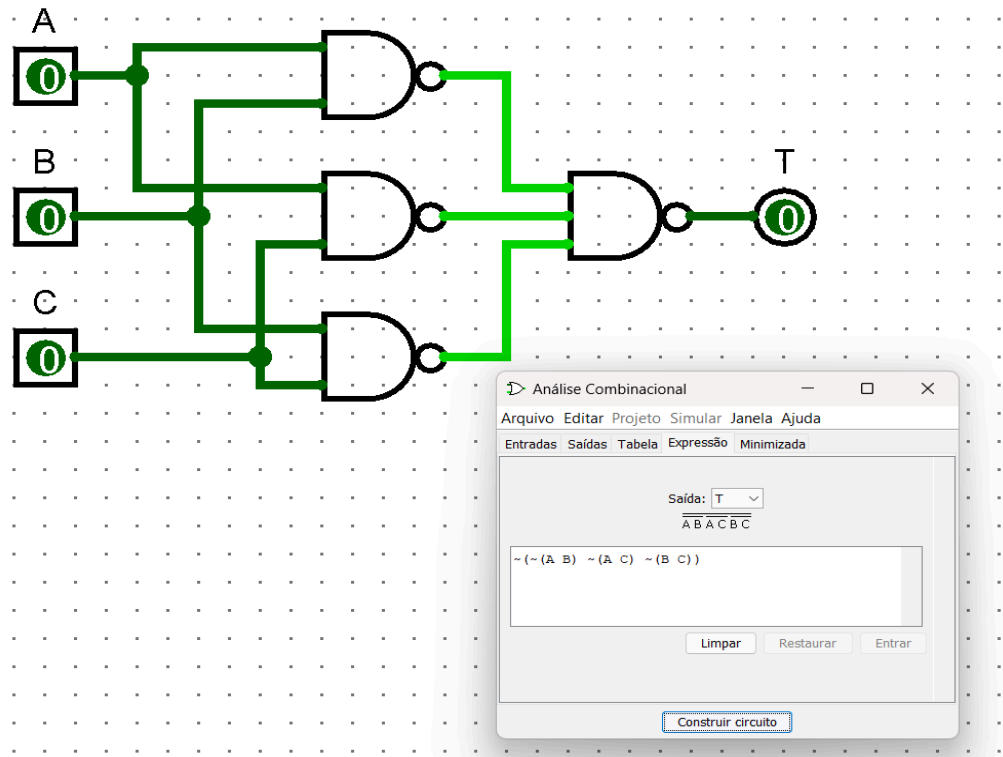


b)
Circuito e Tabela:

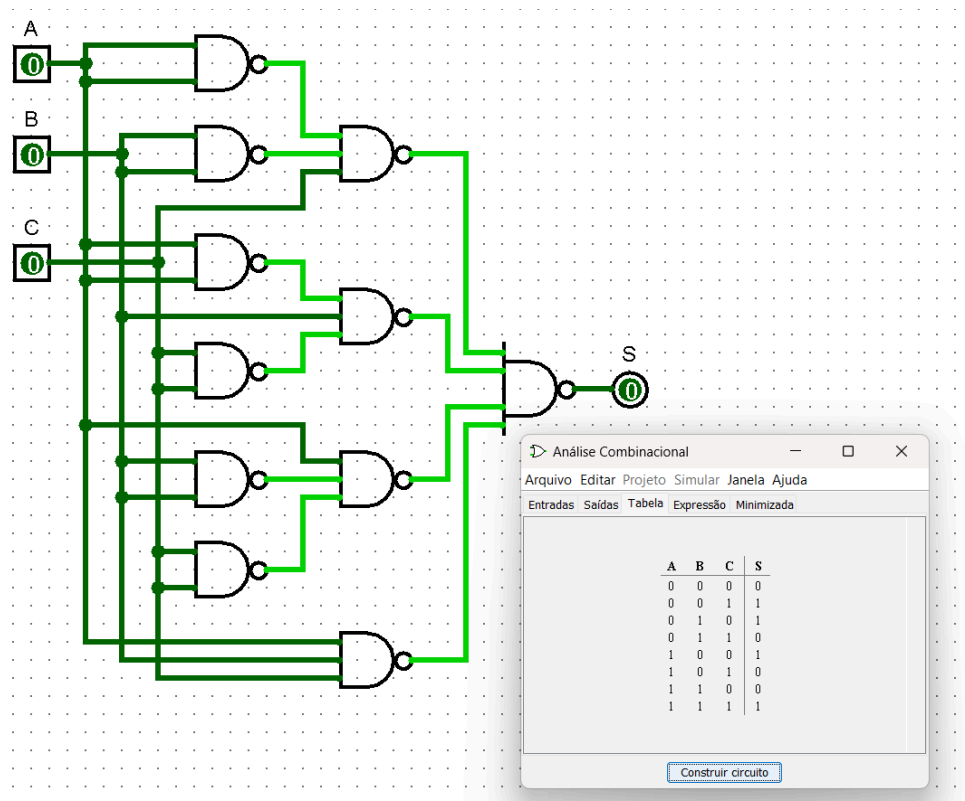



Circuito e Expressão:

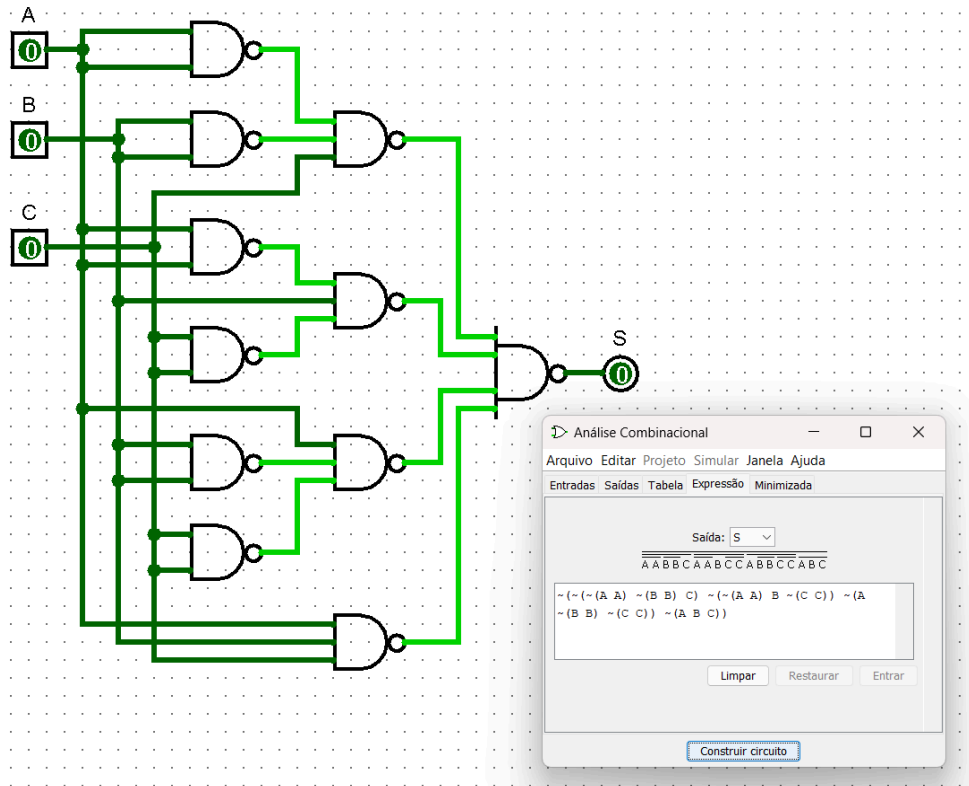

Questão 4:

Circuito e Tabela:

