



Aluna: Mariana Soares Oliveira  
Matrícula: 231013663  
Turma 01  
06/01/2024

## Relatório Experimento 6

### 1. Introdução

O intuito do seguinte experimento é, usando a arquitetura *process*, desenvolver um Flip Flop JK gatilhado pela borda de subida e um registrador de deslocamento bidirecional de 4 bits, utilizando a linguagem de descrição de hardware VHDL, e simular o seu comportamento por meio de *testbenchs* realizados no *software* ModelSim.

### 2. Teoria

#### 2.1 Flip Flop tipo JK

 


Figura 1. Flip Flop JK

O Flip-Flop JK, apresentado na **Figura 1**, é um circuito digital utilizado para armazenar e manipular informações de forma sequencial. Além de operar na borda de subida do clock (CLK) e depender das entradas J e K para determinar seu comportamento, ele conta com as entradas PR (preset) e CLR (clear), que têm papel crucial no controle direto de sua saída. O preset (PR) permite forçar a saída Q para o estado lógico 1, independentemente do clock ou das entradas J e K. O clear (CLR), por sua vez, força a saída Q para o estado lógico 0, ignorando também o

De acordo com a Tabela Verdade, como mostrada na Tabela 1:

- Quando  $PR=1$ , a saída  $Q$  é forçada a 1.
- Quando  $CLR=1$ ,  $Q$  é forçada a 0.
- Com  $PR=0$  e  $CLR=0$ , o estado da saída depende de J e K:
  - $J=0, K=0$ : mantém o estado atual.



- $J=1, K=0$ :  $Q=1$ .
- $J=0, K=1$ :  $Q=0$
- $J=1, K=1$ : a saída inverte seu valor atual.

entradas					saída
$PR$	$CLR$	$CLK$	$J$	$K$	$Q$
1	x	x	x	x	1
0	1	x	x	x	0
0	0	$\downarrow$	0	0	mantém
0	0	$\downarrow$	0	1	0
0	0	$\downarrow$	1	0	1
0	0	$\downarrow$	1	1	inverte
0	0	outros	x	x	mantém

Tabela 1. Tabela Verdade do Flip Flop tipo JK

## 2.2 Registrador de Deslocamento Bidirecional de 4 Bits

O registrador de deslocamento bidirecional é um circuito capaz de armazenar 4 bits e realizar operações de carregamento ou deslocamento dos dados armazenados, conforme o controle das entradas.

Conforme a Tabela Verdade, como mostrada na Tabela 2:

- $RST=1$ : o registrador é zerado ( $Q=0000$ ).
- $LOAD=1$ : carrega diretamente os valores  $D_3, D_2, D_1, D_0$  no registrador.
- Quando  $RST=0$  e  $LOAD=0$ , o registrador realiza deslocamentos:
  - $DIR=0$ : desloca os bits para a esquerda.
  - $DIR=1$ : desloca os bits para a direita.
- Caso nenhuma dessas condições seja atendida, o registrador mantém o valor armazenado.

entradas							saída
$CLK$	$RST$	$LOAD$	$D$	$DIR$	$L$	$R$	$Q$
$\downarrow$	1	x	xxxx	x	x	x	0000
$\downarrow$	0	1	$D_3 D_2 D_1 D_0$	x	x	x	$D_3 D_2 D_1 D_0$
$\downarrow$	0	0	xxxx	0	0	x	$Q_2 Q_1 Q_0 0$
$\downarrow$	0	0	xxxx	0	1	x	$Q_2 Q_1 Q_0 1$
$\downarrow$	0	0	xxxx	1	x	0	$0 Q_3 Q_2 Q_1$
$\downarrow$	0	0	xxxx	1	x	1	$1 Q_3 Q_2 Q_1$
outros	x	x	xxxx	x	x	x	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

Tabela 2. Tabela Verdade do Registrador



### 3. Códigos

Neste experimento utilizamos a linguagem de descrição de hardware VHDL por meio do software Modelsim para desenvolver o Flip Flop tipo JK e o registrador de deslocamento bidirecional conforme as figuras 2 e 3. Posteriormente, foi desenvolvido um código auxiliar chamado *testbench* para cada circuito, descrito nas figuras 4 e 5.

```
C:/Users/maria/Desktop/231013663_Projeto6/questao1/flipflopJK.vhd - Default
Ln#
1  -- biblioteca
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
4  -- entidade
5  entity flipflopJK is
6  port (
7      PR, CLR, CLK, J, K : in std_logic;
8      Q : out std_logic
9  );
10 end flipflopJK;
11 -- arquitetura
12 architecture arch_flipflopJK of flipflopJK is
13     signal Q_int : std_logic := '0';
14     signal JK_comb : std_logic_vector(1 downto 0);
15 begin
16     -- combina J e K em um vetor de dois bits
17     JK_comb <= J & K;
18     process(PR, CLR, CLK)
19     begin
20         if PR = '1' then
21             Q_int <= '1'; -- set
22         elsif CLR = '1' then
23             Q_int <= '0'; -- reset
24         elsif rising_edge(CLK) then
25             -- comportamento com PR = 0 e CLR = 0
26             case JK_comb is
27                 when "00" =>
28                     Q_int <= Q_int; -- mantém o estado atual
29                 when "01" =>
30                     Q_int <= '0'; -- Q = 0
31                 when "10" =>
32                     Q_int <= '1'; -- Q = 1
33                 when "11" =>
34                     Q_int <= not Q_int; -- inverte o estado atual
35                 when others =>
36                     Q_int <= Q_int; -- mantém o estado atual
37             end case;
38         end if;
39     end process;
40     Q <= Q_int;
41 end arch_flipflopJK;
```

Figura 2. Codificação do flip flop tipo JK (questão 1)



```
C:/Users/maria/Desktop/231013663_Projeto6/questao2/regitrador.vhd - Default
Ln#
1  -- biblioteca
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4  -- entidade
5  entity regitrador is
6  port (
7      CLK, RST, LOAD, DIR, L, R : in STD_LOGIC;
8      D : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9      Q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
10 );
11 end regitrador;
12 -- arquitetura
13 architecture rtl of regitrador is
14     signal reg: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
15 begin
16     process (CLK)
17     begin
18         if rising_edge(CLK) then
19             if RST = '1' then
20                 reg <= "0000"; -- resetar o regitrador
21             elsif LOAD = '1' then
22                 reg <= D; -- carregar valor de entrada
23             elsif DIR = '0' and L = '1' then
24                 reg <= reg(2) & reg(1) & reg(0) & L; -- deslocar para a esquerda
25             elsif DIR = '1' and R = '1' then
26                 reg <= R & reg(3) & reg(2) & reg(1); -- deslocar para a direita
27             else
28                 reg <= reg; -- manter valor atual
29             end if;
30         end if;
31     end process;
32     Q <= reg;
33 end rtl;
```

Figura 3. Codificação do regitrador de deslocamento (questão 2)



```
C:/Users/maria/Desktop/231013663_Projeto6/questao1/tb_flipflopJK.vhd - Default
Ln#
1  -- biblioteca
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
5  -- entidade
6  entity tb_flipflopJK is end;
7  -- arquitetura
8  architecture tb_flipflopJK_arch of tb_flipflopJK is
9      -- declaração de flipflopJK
10     component flipflopJK is
11     port (
12         PR, CLR, CLK, J, K : in std_logic;
13         Q : out std_logic
14     );
15     end component;
16     -- sinais auxiliares
17     signal s : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
18     signal clk : std_logic := '0';
19     signal jk : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
20 begin
21     -- instância do flipflopJK
22     ul: flipflopJK
23     port map (
24         pr => s(1),
25         clr => s(0),
26         J => jk(1),
27         K => jk(0),
28         clk => clk,
29         Q => open
30     );
31     -- geração do clock
32     clk <= not clk after 5 ns;
33     -- processo de estímulo
34     estimulo: process
35     begin
36         for i in 0 to 4 loop
37             s <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 2)); -- altera PR e CLR
38             jk <= "00"; -- mantém o estado
39             wait for 10 ns;
40             jk <= "01"; -- reseta o estado
41             wait for 10 ns;
42             jk <= "11"; -- inverte o estado
43             wait for 10 ns;
44             jk <= "10"; -- define o estado
45             wait for 10 ns;
46         end loop;
47         wait;
48     end process;
49 end tb_flipflopJK_arch;
50
```

Figura 4. Testbench da questão 1



```
C:/Users/maria/Desktop/231013663_Projeto6/questao2/tb_registrador.vhd - Default
Ln#
1  -- biblioteca
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4  -- entidade do Testbench
5  entity tb_registrador is end;
6  -- arquitetura
7  architecture sim of tb_registrador is
8  -- Declaração do componente registrador
9  component registrador
10     port (
11         CLK, RST, LOAD, DIR, L, R : in std_logic;
12         D : in std_logic_vector(3 downto 0);
13         Q : out std_logic_vector(3 downto 0)
14     );
15 end component;
16 signal clk : std_logic := '0';
17 signal rst, load, dir, l, r : std_logic := '0';
18 signal d : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
19 signal q : std_logic_vector(3 downto 0);
20 constant clk_period : time := 10 ns;
21 begin
22     uut: registrador port map (CLK => clk, RST => rst, LOAD => load, DIR => dir, L => l, R => r, D => d, Q => q);
23 -- geração do clock
24 clk_process : process
25 begin
26     while true loop
27         clk <= '0';
28         wait for clk_period / 2;
29         clk <= '1';
30         wait for clk_period / 2;
31     end loop;
32 end process;
33 -- Testes
34 est_proc: process
35 begin
36     -- reset ativo
37     report "Teste 1: Reset ativo (RST = '1')";
38     rst <= '1';
39     wait for clk_period;
40     rst <= '0';
41     -- load ativo
42     load <= '1';
43     d <= "1010";
44     wait for clk_period;
45
46     load <= '0';
47     -- deslocar para a esquerda
48     dir <= '0';
49     l <= '1';
50     wait for clk_period;
51     -- deslocar para a direita
52     dir <= '1';
53     r <= '1';
54     wait for clk_period;
55     -- sem alteração nos sinais
56     dir <= '0';
57     l <= '0';
58     r <= '0';
59     wait for clk_period;
60     wait;
61 end process;
62 end sim;
```

Figura 5. Testbench da questão 2

## 4. Compilação

Os códigos gerados anteriormente foram submetidos a uma compilação com o intuito de garantir seu funcionamento, como mostrado nas figuras 6 e 7 ambos os códigos não apresentam erros de sintaxe.

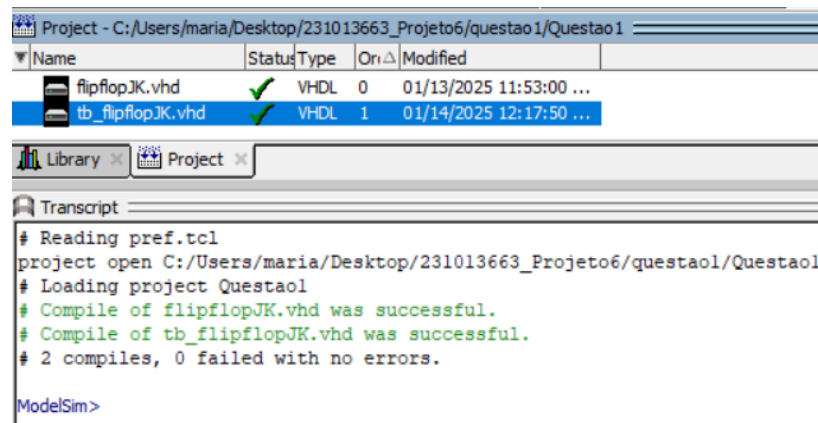


Figura 6. Compilação da questão 1

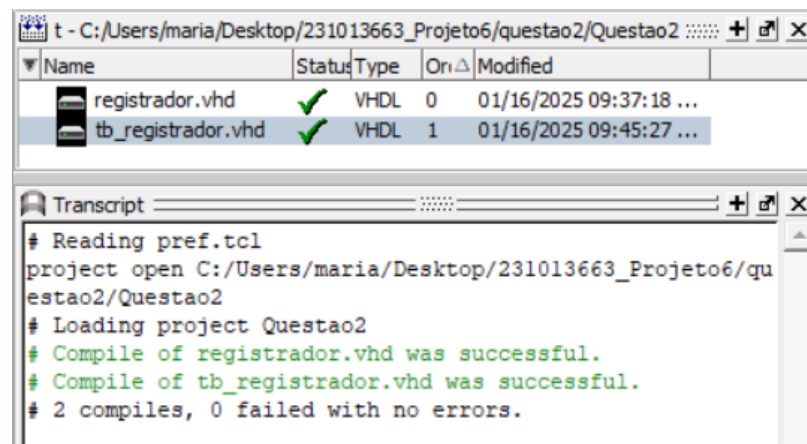


Figura 7. Compilação da questão 2

## 5. Simulação

 


Figura 8. Simulação de onda do banco de testes da questão 1

- Cursor 1 (em 3.913 ns): PR = 0 , CLR = 0 , CLK = 0 , J = 0 , K = 0 , Q = 0
- Cursor 2 (em 28.043 ns): PR = 0 , CLR = 0 , CLK = 1 , J = 1 , K = 1 , Q = 1
- Cursor 3 (em 38.478 ns): PR = 0 , CLR = 0 , CLK = 1 , J = 1 , K = 0 , Q = 1
- Cursor 4 (em 77.609 ns): PR = 0 , CLR = 1 , CLK = 1 , J = 1 , K = 0 , Q = 0



- **Cursor 5 (em 96.522 ns):** PR = 1 , CLR = 0 , CLK= 1 , J= 0 , K= 1, Q= 1
  - **Cursor 6 (em 137.391 ns):** PR = 1 , CLR = 1 , CLK= 1 , J= 0 , K= 1, Q= 1
  - **Cursor 7 (em 168.696 ns):** PR = 0 , CLR = 0 , CLK= 1 , J= 0 , K= 0, Q= 1
  - **Cursor 8 (em 183.261 ns):** PR = 0 , CLR = 0 , CLK= 0 , J= 1 , K= 1, Q= 0
- Q\_int e JK (últimas duas linhas), são apenas sinais auxiliares usados na codificação do flipflop e seus valores estão expressos em J, K e Q, respectivamente.

 


Figura 9. Simulação de onda do banco de testes da questão 2

- **Cursor 1 (3.066 ns):** clk = 0 , rst = 1 , load = 0 , dir = 0 , l = 0 , r = 0 , d = 0000 , q = 0000;
- **Cursor 2 (7.555 ns):** clk = 1 , rst = 1 , load = 0 , dir = 0 , l = 0 , r = 0 , d = 0000 , q = 0000;
- **Cursor 3 ( 12.591 ns):** clk = 0 , rst = 0 , load = 1 , dir = 0 , l = 0 , r = 0 , d = 1010, q = 0000;
- **Cursor 4 ( 17.628 ns):** clk = 1 , rst = 0 , load = 1 , dir = 0 , l = 0 , r = 0 , d = 1010 , q = 1010;
- **Cursor 5 ( 23.321 ns):** clk = 0 , rst = 0 , load = 0 , dir = 0 , l = 1 , r = 0 , d = 1010 , q = 1010;
- **Cursor 6 ( 28.686 ns):** clk = 1 , rst = 0 , load = 0 , dir = 0 , l = 1 , r = 0 , d = 1010 , q = 0101;
- **Cursor 7 ( 33.504 ns):** clk = 0 , rst = 0 , load = 0 , dir = 1 , l = 1 , r = 1 , d = 1010 , q = 0101;
- **Cursor 8 ( 37.336 ns):** clk = 1 , rst = 0 , load = 0 , dir = 1 , l = 1 , r = 1 , d = 1010 , q = 1010;
- **Cursor 9 ( 42.482 ns):** clk = 0 , rst = 0 , load = 0 , dir = 0 , l = 0 , r = 0 , d = 0000 , q = 0000.

## 6. Análise

Neste experimento, foram analisadas duas estruturas: o Flip Flop tipo JK e o registrador de deslocamento bidirecional. Com base nas Tabelas Verdade 1 e 2, nas suas respectivas explicações na seção de **Teoria** e na simulação de de onda apresentada nas Figuras 8 e 9, é possível compreender o funcionamento esperado de ambos os circuitos. Dessa forma, pode-se





afirmar que os códigos desenvolvidos correspondem ao comportamento esperado, uma vez que os valores obtidos coincidem com aqueles descritos nas tabelas verdade

## **7. Conclusão**

No experimento, foi possível descrever o comportamento das estruturas propostas e entender suas características. As simulações geraram os dados esperados, que foram comparados com as tabelas verdade dos circuitos (Tabelas 1 e 2). Não houveram erros ou divergências observados durante a realização do experimento.