



Aluna: Mariana Soares Oliveira
Matrícula: 231013663
Turma 01
18/01/2024

Relatório Experimento 7

1. Introdução

O intuito do seguinte experimento é desenvolver uma máquina de estado síncrona do tipo Moore para controlar uma máquina de refrigerantes, utilizando a linguagem de descrição de hardware VHDL, e simular o seu comportamento por meio de um *testbench* realizado no *software* ModelSim.

2. Teoria

2.1 Máquinas de Estado: tipo Moore e Mealy

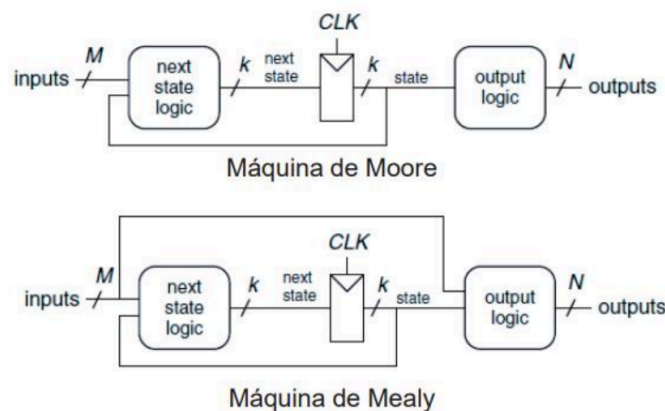


Figura 1. Estrutura da Máquina de Moore e Mealy

As máquinas de estado finito são modelos usados em sistemas digitais, onde o comportamento é determinado por entradas, estados e saídas. Existem dois tipos principais: Máquina de Moore e Máquina de Mealy, que diferem em como geram suas saídas.

Na máquina de Moore, as saídas dependem exclusivamente do estado atual. Isso significa que, para um dado estado, a saída será sempre a mesma, independentemente do valor das entradas. Essa característica garante maior estabilidade, pois a saída só muda quando há uma transição de estado. Na Figura 1, podemos observar que, na máquina de Moore, a lógica de saída (*output logic*) está conectada diretamente ao estado armazenado (*state*). Assim, as entradas não influenciam diretamente as saídas, apenas definem a próxima transição de estado.



Já na máquina de Mealy, as saídas dependem tanto do estado atual quanto das entradas. Essa arquitetura permite que o sistema responda mais rapidamente a alterações nas entradas, já que as saídas podem mudar sem que ocorra uma transição de estado. Na Figura 1, a máquina de Mealy mostra que a lógica de saída (output logic) recebe tanto o estado atual (state) quanto as entradas (inputs). Essa conexão direta torna as máquinas de Mealy mais dinâmicas, mas também mais sensíveis a variações nas entradas.

2.2. Máquina de Refrigerante

Esse experimento consiste na implementação de uma máquina de estados do tipo Moore para controlar uma máquina de refrigerantes que aceita moedas de R\$ 0,25 e R\$ 0,50. A máquina soma os valores inseridos e, ao atingir ou exceder R\$ 1,00, libera automaticamente o refrigerante e o troco, se necessário. Ela também permite o cancelamento da compra, devolvendo o valor inserido. A lógica segue a Tabela 1, que define os estados, transições e saídas.

Estados	Saídas			Entradas			
	R	0,25 C	0,50 C	A = 00	A = 01	A = 10	A = 11
INIT	0	0	0	INIT	e0,25	e0,50	INIT
e0,25	0	0	0	e0,25	e0,50	e0,75	d0,25
e0,50	0	0	0	e0,50	e0,75	e1,00	d0,50
e0,75	0	0	0	e0,75	e1,00	e1,25	d0,75
e1,00	1	0	0	INIT	e0,25	e0,50	INIT
e1,25	1	1	0	INIT	e0,25	e0,50	INIT
d0,25	0	1	0	INIT	e0,25	e0,50	INIT
d0,50	0	0	1	INIT	e0,25	e0,50	INIT
d0,75	0	1	1	INIT	e0,25	e0,50	INIT

Tabela 1. Tabela de transição de estados da Máquina de Refrigerante

3. Códigos

Neste experimento utilizamos a linguagem de descrição de hardware VHDL por meio do software Modelsim para desenvolver uma máquina de estados conforme a figura 2. Posteriormente, foi desenvolvido um código auxiliar chamado *testbench* para cada circuito, descrito na figura 3.



```
C:/Users/maria/Desktop/231013663_Projeto7/questao1/maquinarefri.vhd - Default

Ln# |
1   | -- biblioteca
2   | library IEEE;
3   | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4   | -- entidade
5   | entity maquinarefri is
6   |     port (
7   |         clk :in std_logic;
8   |         moeda :in std_logic_vector(1 downto 0);
9   |         r, c25, c50 :out std_logic
10  |     );
11  | end maquinarefri;
12  | -- arquitetura
13  | architecture rtl of maquinarefri is
14  |     type state is (idle, e25c, e50c, e75c, e1, e125, d25c, d50c, d75c);
15  |     signal currentstate, nextstate : state;
16  | begin
17  |     sync_proc: process(clk)
18  |     begin
19  |         if rising_edge(clk) then
20  |             currentstate <= nextstate;
21  |         end if;
22  |     end process;
23  |     comb_proc: process (currentstate, moeda)
24  |     begin
25  |         case currentstate is
26  |             when idle =>
27  |                 r <= '0';
28  |                 c25 <= '0';
29  |                 c50 <= '0';
30  |                 if (moeda = "01") then nextstate <= e25c;
31  |                 elsif (moeda = "10") then nextstate <= e50c;
32  |                 elsif (moeda = "11") then nextstate <= idle;
33  |                 else nextstate <= idle;
34  |                 end if;
35  |             when e25c =>
36  |                 r <= '0';
37  |                 c25 <= '0';
38  |                 c50 <= '0';
39  |                 if (moeda = "01") then nextstate <= e50c;
40  |                 elsif (moeda = "10") then nextstate <= e75c;
41  |                 elsif (moeda = "11") then nextstate <= d25c;
42  |                 else nextstate <= e25c;
43  |                 end if;
44  |             when e50c =>
```



```
45         r <= '0';
46         c25 <= '0';
47         c50 <= '0';
48         if (moeda = "01") then nextstate <= e75c;
49         elsif (moeda = "10") then nextstate <= e1;
50         elsif (moeda = "11") then nextstate <= d50c;
51         else nextstate <= e50c;
52         end if;
53     when e75c =>
54         r <= '0';
55         c25 <= '0';
56         c50 <= '0';
57         if (moeda = "01") then nextstate <= e1;
58         elsif (moeda = "10") then nextstate <= e125;
59         elsif (moeda = "11") then nextstate <= d75c;
60         else nextstate <= e75c;
61         end if;
62     when e1 =>
63         r <= '1';
64         c25 <= '0';
65         c50 <= '0';
66         if (moeda = "01") then nextstate <= e125;
67         elsif (moeda = "10") then nextstate <= e50c;
68         elsif (moeda = "11") then nextstate <= idle;
69         else nextstate <= idle;
70         end if;
71     when e125 =>
72         r <= '1';
73         c25 <= '1';
74         c50 <= '0';
75         if (moeda = "01") then nextstate <= e25c;
76         elsif (moeda = "10") then nextstate <= e50c;
77         elsif (moeda = "11") then nextstate <= idle;
78         else nextstate <= idle;
79         end if;
80     when d25c =>
81         r <= '0';
82         c25 <= '1';
83         c50 <= '0';
84         if (moeda = "01") then nextstate <= e25c;
85         elsif (moeda = "10") then nextstate <= e50c;
86         elsif (moeda = "11") then nextstate <= idle;
87         else nextstate <= idle;
88         end if;
```



```
89      when d50c =>  
90          r <= '0';  
91          c25 <= '0';  
92          c50 <= '1';  
93          if (moeda = "01") then nextstate <= e25c;  
94          elsif (moeda = "10") then nextstate <= e50c;  
95          elsif (moeda = "11") then nextstate <= idle;  
96          else nextstate <= idle;  
97          end if;  
98      when d75c =>  
99          r <= '0';  
100         c25 <= '1';  
101         c50 <= '1';  
102         if (moeda = "01") then nextstate <= e25c;  
103         elsif (moeda = "10") then nextstate <= e50c;  
104         elsif (moeda = "11") then nextstate <= idle;  
105         else nextstate <= idle;  
106         end if;  
107  
108     end case;  
109 end process;  
110 end rtl;
```

Figura 2. Codificação da questão 1



```
C:/Users/maria/Desktop/231013663_Projeto7/questao1/tb_maquinafrefri.vhd (/tb_maquinafrefri) - Default

Ln#
1  -- biblioteca
2  library IEEE;
3  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
5  -- entidade
6  entity tb_maquinafrefri is
7  end tb_maquinafrefri;
8  -- arquitetura
9  architecture testbench of tb_maquinafrefri is
10     -- sinais do testbench
11     signal clk : std_logic := '0';
12     signal moeda : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
13     signal r : std_logic;
14     signal c25 : std_logic;
15     signal c50 : std_logic;
16     constant clk_period : time := 10 ns;
17     -- componente maquinafrefri
18     component maquinafrefri is
19     port (
20         clk : in std_logic;
21         moeda : in std_logic_vector(1 downto 0);
22         r : out std_logic;
23         c25 : out std_logic;
24         c50 : out std_logic
25     );
26     end component;
27     begin
28         -- instancia
29         uut: maquinafrefri
30         port map (
31             clk => clk,
32             moeda => moeda,
33             r => r,
34             c25 => c25,
35             c50 => c50
36         );
37         -- processo para gerar o clock
38         clk_process: process
39         begin
40             while true loop
41                 clk <= '0';
42                 wait for clk_period / 2;
43                 clk <= '1';
44                 wait for clk_period / 2;
```



```
45         end loop;
46     end process;
47
48     stim_proc: process
49         type input_array is array (0 to 3) of std_logic_vector(1 downto 0);
50         constant inputs : input_array := ("00", "01", "10", "11");
51     begin
52
53         for i in inputs'range loop
54             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
55         end loop;
56
57         moeda <= "01"; wait for clk_period;
58         for i in inputs'range loop
59             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
60         end loop;
61
62         moeda <= "10"; wait for clk_period;
63         for i in inputs'range loop
64             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
65         end loop;
66
67         moeda <= "01"; wait for clk_period;
68         for i in inputs'range loop
69             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
70         end loop;
71
72         moeda <= "01"; wait for clk_period;
73         for i in inputs'range loop
74             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
75         end loop;
76
77         moeda <= "01"; wait for clk_period;
78         for i in inputs'range loop
79             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
80         end loop;
81
82         moeda <= "11"; wait for clk_period;
83         for i in inputs'range loop
84             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
85         end loop;
86
87         moeda <= "11"; wait for clk_period;
88         for i in inputs'range loop
89             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
90         end loop;
91
92         moeda <= "11"; wait for clk_period;
93         for i in inputs'range loop
94             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
95         end loop;
96
97         moeda <= "01"; wait for clk_period;
98         moeda <= "11"; wait for clk_period;
99         for i in inputs'range loop
100             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
101         end loop;
102
103         moeda <= "10"; wait for clk_period;
104         moeda <= "11"; wait for clk_period;
105         for i in inputs'range loop
106             moeda <= inputs(i); wait for clk_period;
107         end loop;
108         wait;
109     end process;
110
111 end testbench;
```

Figura 3. *Testbench* da questão 1



4. Compilação

Os códigos gerados anteriormente foram submetidos a uma compilação com o intuito de garantir seu funcionamento, como mostrado na figura 4, não apresentando erros de sintaxe.

 


Figura 4. Compilação da questão 1

5. Simulação

 


Figura 5. Simulação de onda do banco de testes da questão 1


 
 
 


Figura 6. Simulação de onda do banco de testes da questão 1 (Cont)

 

- **Cursor 1 (3.928 ns):** clk = 0 , moeda = 00 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = idle , nextstate = idle
- **Cursor 2 (87.51 ns):** clk = 1 , moeda = 11 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = idle, nextstate = idle
- **Cursor 3 (13.53 ns):** clk = 0 , moeda = 01 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = idle, nextstate = e25c
- **Cursor 4 (92.966 ns):** clk = 0 , moeda = 10 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = idle, nextstate = e50c

- **Cursor 5 (17.895 ns):** clk = 1 , moeda = 01 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e25c , nextstate = e50c
- **Cursor 6 (23.132 ns):** clk = 0 , moeda = 10 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e25c , nextstate = e75c
- **Cursor 7 (53.466 ns):** clk = 0 , moeda = 00 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e25c , nextstate = e25c
- **Cursor 8 (452.968 ns):** clk = 0 , moeda = 11 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e25c , nextstate = d25c

- **Cursor 9 (67.87 ns):** clk = 1 , moeda = 01 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e50c, nextstate = e75c
- **Cursor 10 (72.889 ns):** clk = 0 , moeda = 10 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e50c, nextstate = e1



- **Cursor 11 (103.441 ns):** clk = 0 , moeda = 00 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e50c , nextstate = e50c
- **Cursor 12 (512.793 ns):** clk = 0 , moeda = 11 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e50c , nextstate = d50c

Para E75C

- **Cursor 13 (27.933 ns):** clk = 1 , moeda = 10 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e75c, nextstate = e125
- **Cursor 14 (32.298 ns):** clk = 0 , moeda = 11 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e75c, nextstate = d75c
- **Cursor 15 (115 ns):** clk = 1 , moeda = 01 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e75c , nextstate = e1

Para E1

- **Cursor 16 (77.69 ns):** clk = 1 , moeda = 10 , r = 1 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e1, nextstate = e50c
- **Cursor 17 (81.4 ns):** clk = 0 , moeda = 11 , r = 1 , c25 = 0 , c50 = 0 , currentstate = e1, nextstate = idle

Para E125

- **Cursor 18 (128.064 ns):** clk = 1 , moeda = 10 , r = 1 , c25 = 1 , c50 = 0 , currentstate = e125, nextstate = e50c
- **Cursor 19 (131.92 ns):** clk = 0 , moeda = 11 , r = 1 , c25 = 1 , c50 = 0 , currentstate = e125, nextstate = idle

Para D25C

- **Cursor 20 (455 ns):** clk = 1 , moeda = 11 , r = 0 , c25 = 1 , c50 = 0 , currentstate = d25c, nextstate = idle
- **Cursor 21 (460.714 ns):** clk = 0 , moeda = 00 , r = 0 , c25 = 1 , c50 = 0 , currentstate = d25c, nextstate = idle

Para D50C

- **Cursor 22 (517.186 ns):** clk = 1 , moeda = 11 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 1 , currentstate = d50c, nextstate = idle
- **Cursor 23 (522.205 ns):** clk = 0 , moeda = 00 , r = 0 , c25 = 0 , c50 = 1 , currentstate = d50c, nextstate = idle

Para D75C

- **Cursor 24 (559.304 ns):** clk = 1 , moeda = 11 , r = 0 , c25 = 1 , c50 = 1 , currentstate = d75c, nextstate = idle



- **Cursor 25 (502.128 ns):** $\text{clk} = 0$, $\text{moeda} = 10$, $r = 0$, $c25 = 1$, $c50 = 1$,
 $\text{currentstate} = d75c$, $\text{nextstate} = e50c$
- **Cursor 26 (42.337 ns):** $\text{clk} = 0$, $\text{moeda} = 01$, $r = 0$, $c25 = 1$, $c50 = 1$,
 $\text{currentstate} = d75c$, $\text{nextstate} = e25c$

6. Análise

Neste experimento, foi analisada uma estrutura: a máquina de estados do tipo Moore . Com base na Tabela 1 na simulação de de onda apresentada nas Figuras 5 a 9, é possível compreender o funcionamento esperado do circuito. Dessa forma, pode-se afirmar que os códigos desenvolvidos correspondem ao comportamento esperado, uma vez que os valores obtidos coincidem com aqueles descritos nas tabelas verdade

7. Conclusão

No experimento, foi possível descrever o comportamento da estrutura proposta e entender suas características. As simulações geraram os dados esperados, que foram comparados com a Tabela 1. Não houveram erros ou divergências observados durante a realização do experimento.